

# KORTVÅGSMOTTAGARE






Copyright:

**HOBBY-FÖRLAGET**

Borås



Eftertryck förbjudes

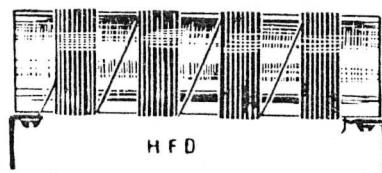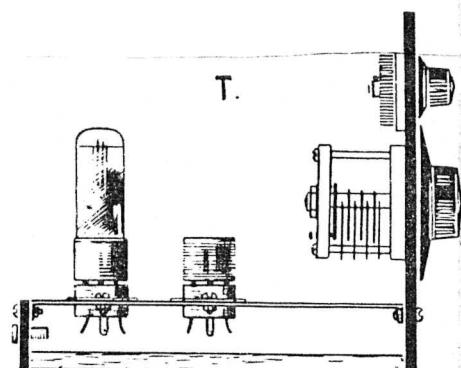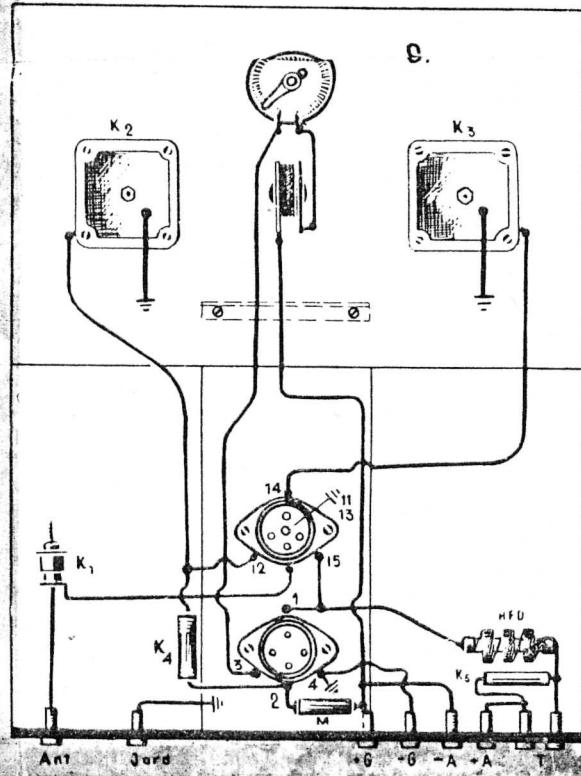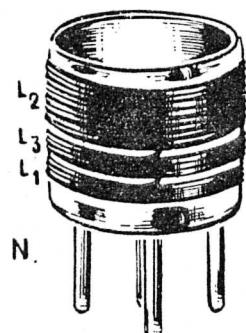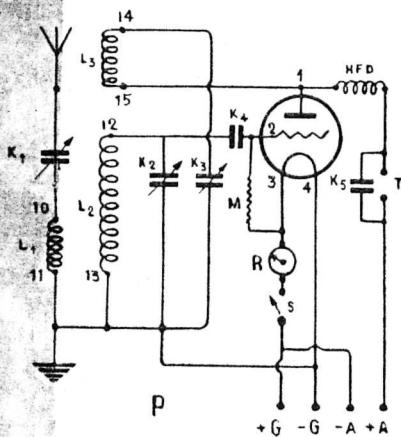

Nedan beskrivna kortvågsmottagare är trots sin enkelhet synnerligen effektiv. Den är ursprungligen en amerikansk typ, och visades första gången i den amerikanska radiotidskriften "Radio News". Mottagaren uppfyller alla fordringar man kan ställa på en billig och transportabel mottagare för kortvåg. Användes apparaten portabel, räcker en cirka  $10\text{ m}$  meter lång antennlina, som kastas upp i ett träd eller dylikt. Som jordledning kan en lika lång lina användas, vilken endast sträckes ut på marken, men bäst är en grov järnspik nedslagen i marken och ansluten till mottagarens jordintag. Mottagarens känslighet är under sådana förhållanden så god att större delen utländska sändare kunna avlyssnas.

Kasta vi en blick på kopplingsschemat finna vi att efter antennen sitter en liten variabel kondensator K1. Denna tjänar till att koppla antennen lösare eller fastare till mottagaren varigenom selektiviteten minskas eller ökas. Kondensatorn K2 är avstämningskondensator till gallerspolen L2. K3 är återkopplingskondensator. Spolarna L1, L2 och L3 ~~är~~ <sup>är</sup> ~~vara~~ <sup>vara</sup> ~~med~~ <sup>med</sup> ~~1 mm~~ <sup>1 mm</sup> koppartråd antingen på trolitutstomme, som finns att köpa i radioaffärerna, eller enligt ritningen på en gammal 5-polig rörsockel (se fig. N), antennspolen L1 i toppen, återkopplingsspolen i mitten och gallerspolen i botten. Avståndet mellan lindningarna bör vara cirka 1,5 mm och dessa skola lindas åt samma håll. Vid början och slutet av varje lindning borras ett 1 mm hål, genom vilket tråden instickas och fastlödes till rätt stift i rörsockeln. Antennspolen och gallerspölets nedreändar anslutas till samma stift (mittstiftet).

#### Tabell för spolarnas varvantal:

Spole nr	Varvantal			Frekvens
	L1	L2	L3	
1 .....	10	70	20	1.000— 2.200
2 .....	10	30	10	2.250— 4.200
3 .....	5	11	7	4.200— 9.000
4 .....	5	5	5	9.000—18.000

Delarna monteras enligt ritningen (fig. S och T). Spol- och röhållarna monteras på en aluminiumplåt, fastskruvad mellan fram- och bakplattan av isolit (se ritning). Högfrekvensdr ~~ln~~ <sup>as</sup> med 0,2 mm iso-

lerad koppartråd på ett rör av glas eller isolit i 4 sektioner om 11 varv vardera. Allå ledningar dragas med 1,5 mm koppartråd, så att kopplingen blir fullt stabil. Var noggrann med lödningarna, en dålig lödning ned-sätter mottagarens känslighet i hög grad och förorsakar gärna rassel och andra störningar. Beträffande röret kan nästan vilken triod som helst användas. Tag bara reda på vilken glödspänning röret skall ha, så att icke ett 1,5 volts rör kopplas till ett 4 volts glödströmsbatteri eller tvärt om. Här nedan ges några exempel på lämpliga rörtyper.

1,5 volts rör: 1E4G, 1H5G, DAC 21, DBC 21.

2 volts rör: 1H4G, 1H6G, VT 30.

Innan anodbatteriet inkopplas, kontrollera att alla ledningar äro rätt dragna, så att ej anodströmmen går in på rörets glödtråd och bränner sönder denna.

Apparatens skötsel är densamma som för varje återkopplad mottagare, vilket säkerligen varje radioamatör känner till. Var försiktig med återkopplingskondensatorn så att ej apparaten står och tjuter och stör granarna i deras radiolyssnande.

Maskinellista:

K1	Variabel kondensator 35 cm (Philips lufttrimmer)	1 st. rörhållare
K2	Variabel kondensator 100 cm av lågförlusttyp	1 st. spolhållare 8 st. kontakthylsor
K3	Variabel kondensator 250 cm	2 st. isolitplattor
K4	Fast glimmerisolerad kondensator 100 cm	Aluminiumplåt
K5	Fast rullblockskondensator 2.000 em	Kopplingstråd och skruv 1 st. rör
M	motstånd 4 megohm	Glödströmsbatteri till d:o
R	Reostat 30 ohm	Anodbatteri 45 volt
S	Strömbrytare	Hörtelefon