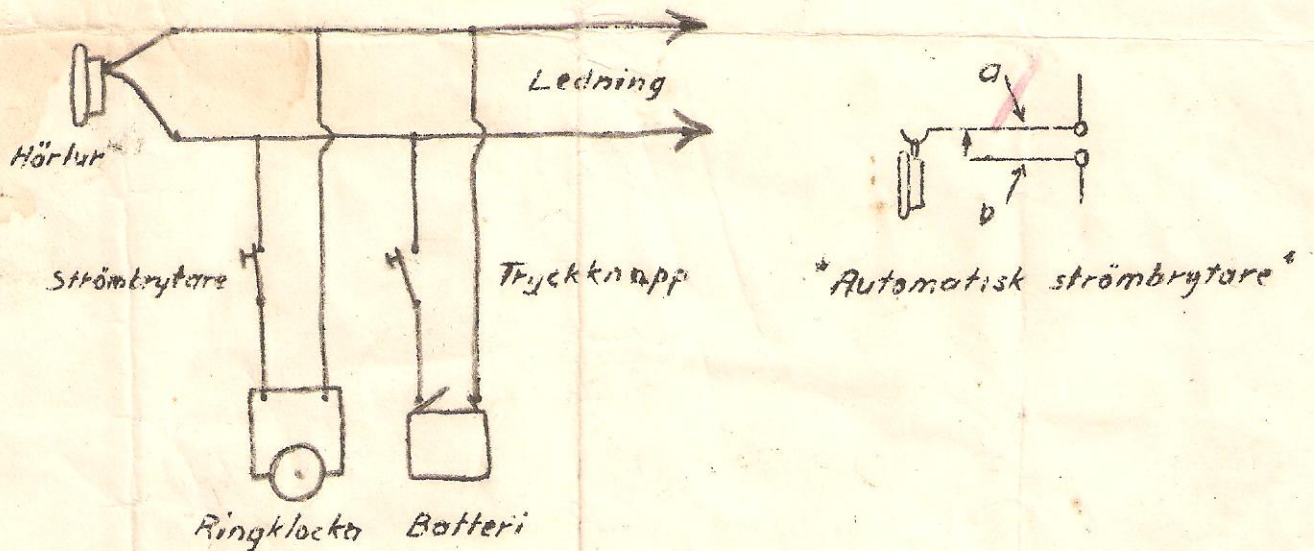


Kopplingsschema till enkel hemtelefon beskriven i ungdoms-  
programmet "Vi öppnar ett fönster" den 15/3 1945.



Apparaten vid ledningens andra ände kopplas på samma sätt.

Ledningen kan vara av järn- eller koppartråd.

Strömbrytaren skall vara tillslagen då inget samtal pågår, från-  
slagen vid samtal. Vid "den automatiska strömbrytaren" hänges  
luren upp på bygeln a, som då gör kontakt mot b. Vid samtal  
lyftes luren av och bygeln fjädrar uppåt t.ex. medelst gummi-  
snodd varvid kontakten brytes.

Batteriet måste vara på minst 1,5 volt (fickklamps- eller ring-  
ledningsbatteri).

RADICHTJÄNST  
Gunnar Helén

*Gunnar Helén*